

in class


Tut 6 Q. 2

(a)  $\tau = RC = 4.7k \times 56\mu$   
 $\tau = 0.263s$

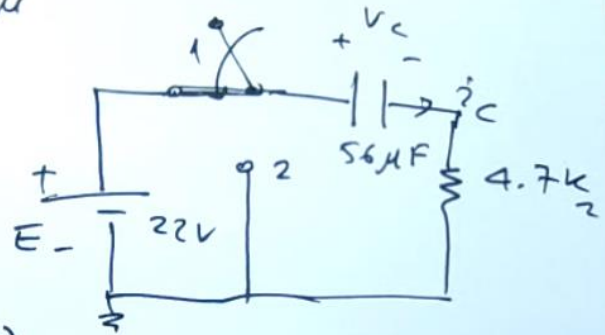(b)  $V_C = E(1 - e^{-t/\tau})$

$$V_C = 22V(1 - e^{-t/0.263})$$

$$i_C = \frac{E}{R} e^{-t/\tau} = \frac{22V}{4.7k} e^{-t/0.263} = 4.68mA e^{-t/0.263}$$



$$V_C = E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$V_C = 22V(1 - e^{-t/0.263})$$




$$i_C = \frac{E}{R} e^{-t/\tau} = \frac{22V}{4.7k} e^{-t/0.263} = 4.68mA e^{-t/0.263}$$

(c)

$$t = 1 \text{ sec}$$

$$\frac{1}{0.263} = 3.8\tau$$

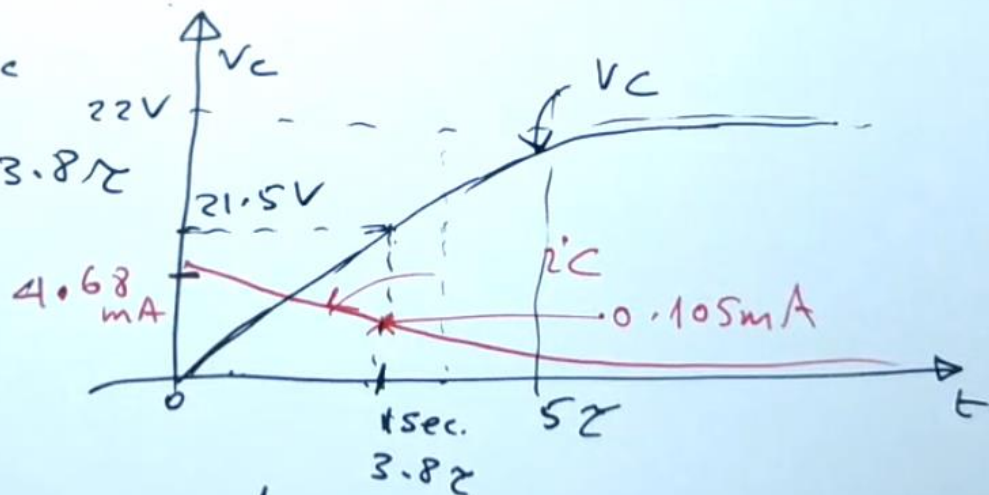

$$V_C = 22(1 - e^{-1/0.263}) = 21.5V$$


$$i_C = 4.6mA e^{-1/0.263} = 0.105mA$$

$$\tau = 0.263 \text{ s}$$

$$V_C = V_{\max} e^{-t/\tau}$$


$$V_C = 21.5 \text{ V } e^{-t/0.263}$$
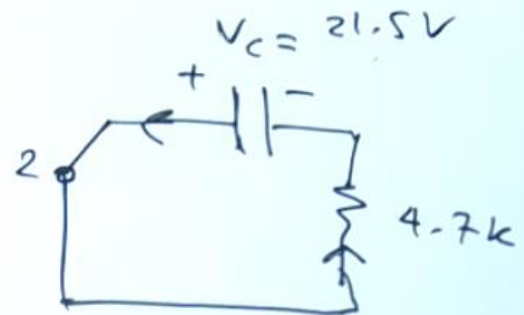
$$i_C = I_{C\max} e^{-t/\tau} = 0.105 \text{ mA } e^{-t/0.263}$$



(e)

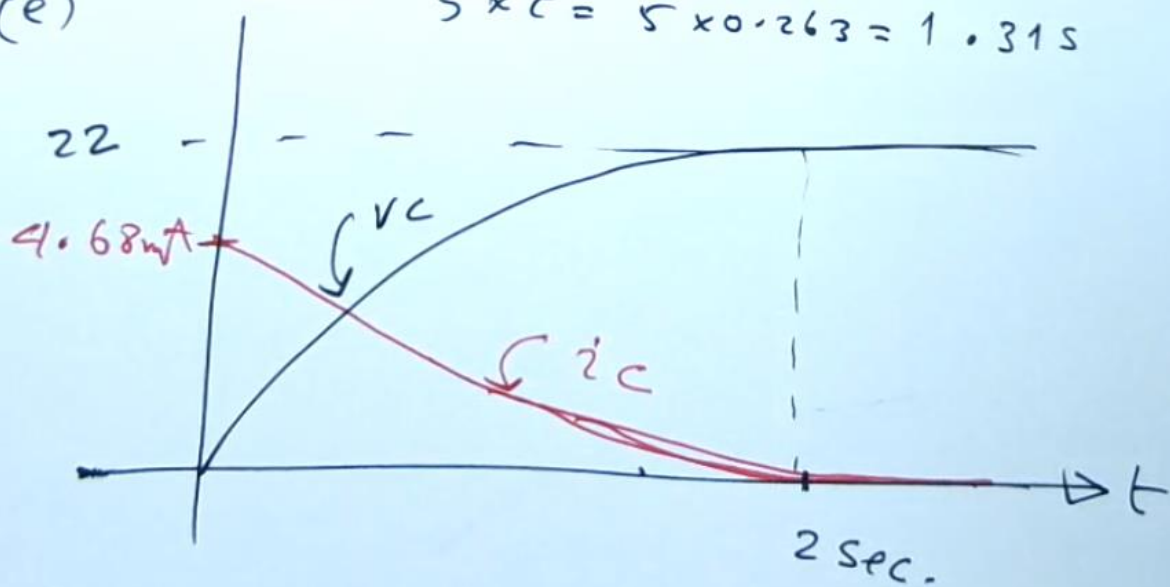
$$5 \times \tau = 5 \times 0.263 = 1.315$$



$$\tau = (R_1 + R_2) \cdot C$$

$$\tau = (3k + 2k) \times 2\mu$$

$$\tau = 10 \text{ m sec.}$$

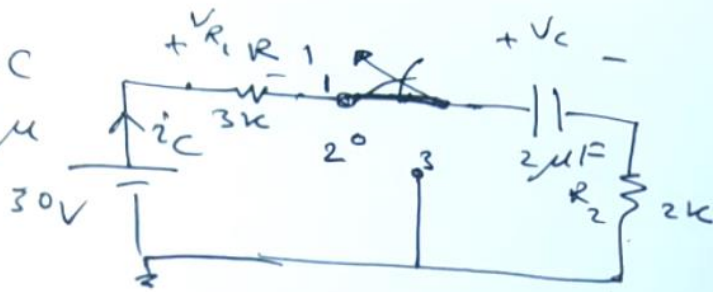

$$V_C = V_{max} [1 - e^{-t/\tau}] = E [1 - e^{-t/10m}]$$

$$V_C = 30V (1 - e^{-t/10m})$$

$$i_C = I_{max} e^{-t/\tau} = \frac{E}{R_1 + R_2} e^{-t/10msec} = \frac{30V}{5k} e^{-t/10msec}$$

$$i_C = 6mA e^{-t/10msec}$$

$$V_{R_1} = i_C \times R_1 = 6mA e^{-t/10msec} \times 3k$$

$$V_{R_1} = 18V e^{-t/10msec}$$

(b) class Tut 6 Q. 3

$V_C, V_{R_1}, i_C$

$t = 100 \text{ msec. more than } 5\tau$

$$V_{R_1} = 0$$



$$V_C = 30V \left[ 1 - e^{-t/10\text{msec}} \right]$$

$$V_C = 30V$$

$$i_C = i_{C\text{max}} e^{-t/\tau}$$

$$i_C = 6 \text{ mA } e^{-\frac{100\text{m}}{10\text{m}}}$$

$$i_C \hat{=} 0.27 \mu\text{A}$$

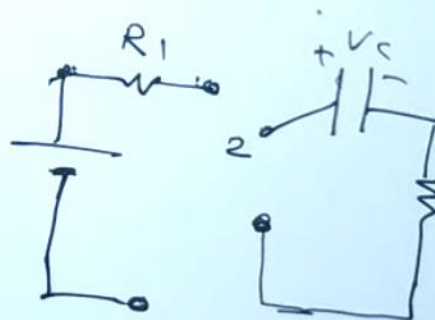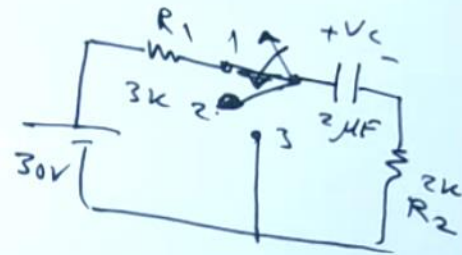


$$V_C = 30V$$

$$i_C = i_{Cmax} e^{-t/\tau}$$

$$i_C = 6mA e^{-\frac{100m}{10m}}$$

$$i_C \hat{=} 0.27 \mu A$$

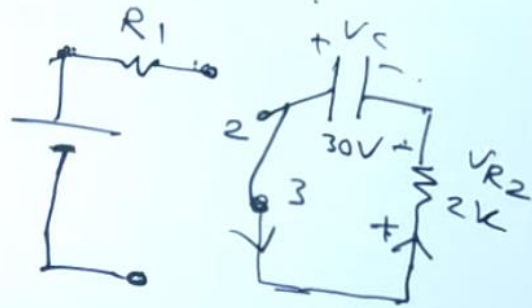

$$(C) \tau_1 = 2k\Omega \times 2\mu F = 4msec.$$

$$V_C = V_{max} e^{-t/\tau}, \quad i_C = I_{max} e^{-t/\tau}$$

$$V_C = 30V e^{-t/4msec.}; \quad i_C = \frac{30V}{2k} e^{-t/4msec.}$$

$$V_{R2} = -i_C \cdot 2k = -15mA e^{-t/4msec.}$$

