
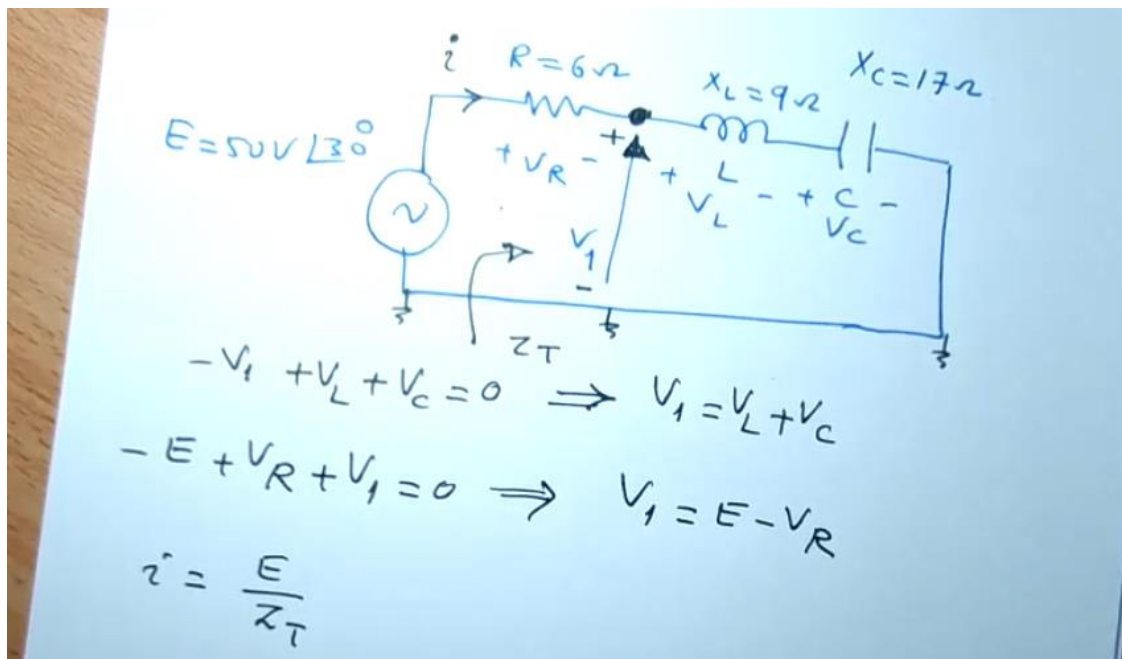


Attribution Nidhal Abdulaziz

Example 7 slide 25

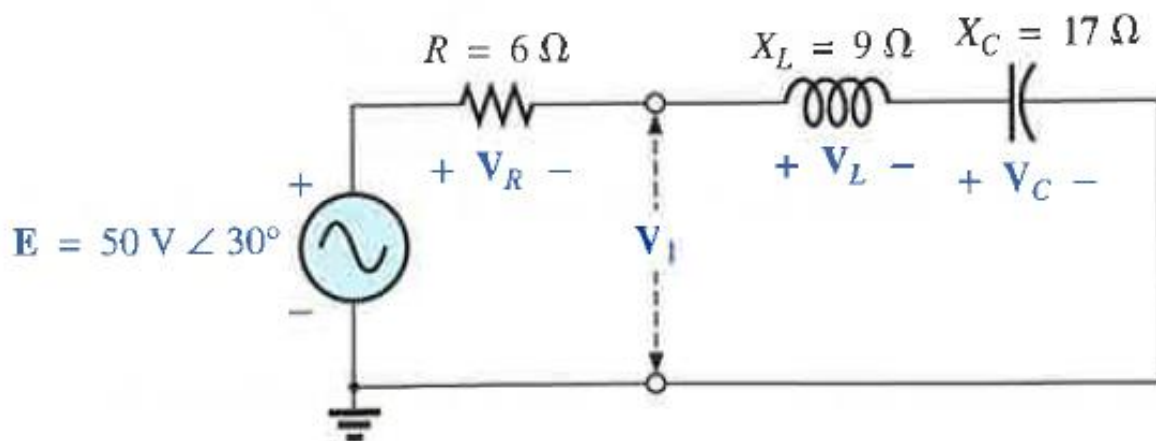


$$Z_T = R + j(X_L - X_C) \quad \text{Rect}$$

$$Z_T = 6 + j(9 - 17) = \underline{6 - j8} = \sqrt{6^2 + 8^2} \angle \tan^{-1} \frac{-8}{6}$$

Polar

$$Z_T = 10 \, \Omega \angle -53^\circ$$

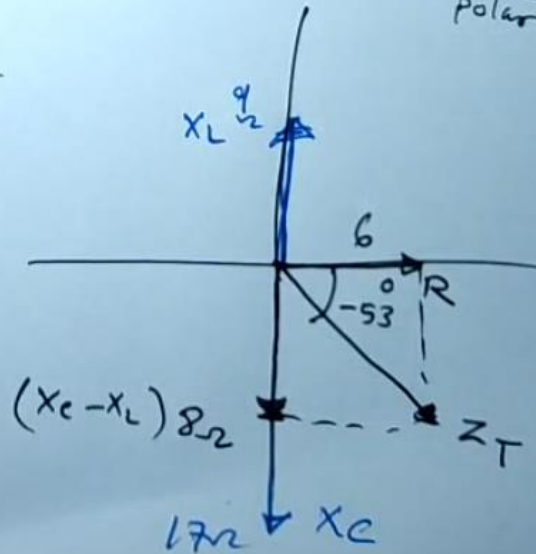

$$i = \frac{E}{Z_T} = \frac{50V \angle 30^\circ}{10\Omega \angle -53^\circ} = 5A \angle 83^\circ$$

$$\hat{i} = 5 \text{ A } \angle 83^\circ$$

$$V_R = \hat{i} \times R = 5 \text{ A } \angle 83^\circ \times 6 \Omega \angle 0^\circ$$


$$V_R = 30 \text{ V } \angle 83^\circ$$


$$V_L = \hat{i} \times X_L = 5 \text{ A } \angle 83^\circ \times 9 \Omega \angle +90^\circ$$

$$V_L = 45 \text{ V } \angle 173^\circ$$

$$V_C = \hat{i} \times X_C = 5 \text{ A } \angle 83^\circ \times 17 \angle -90^\circ$$

$$V_C = 85 \text{ V } \angle -7^\circ$$

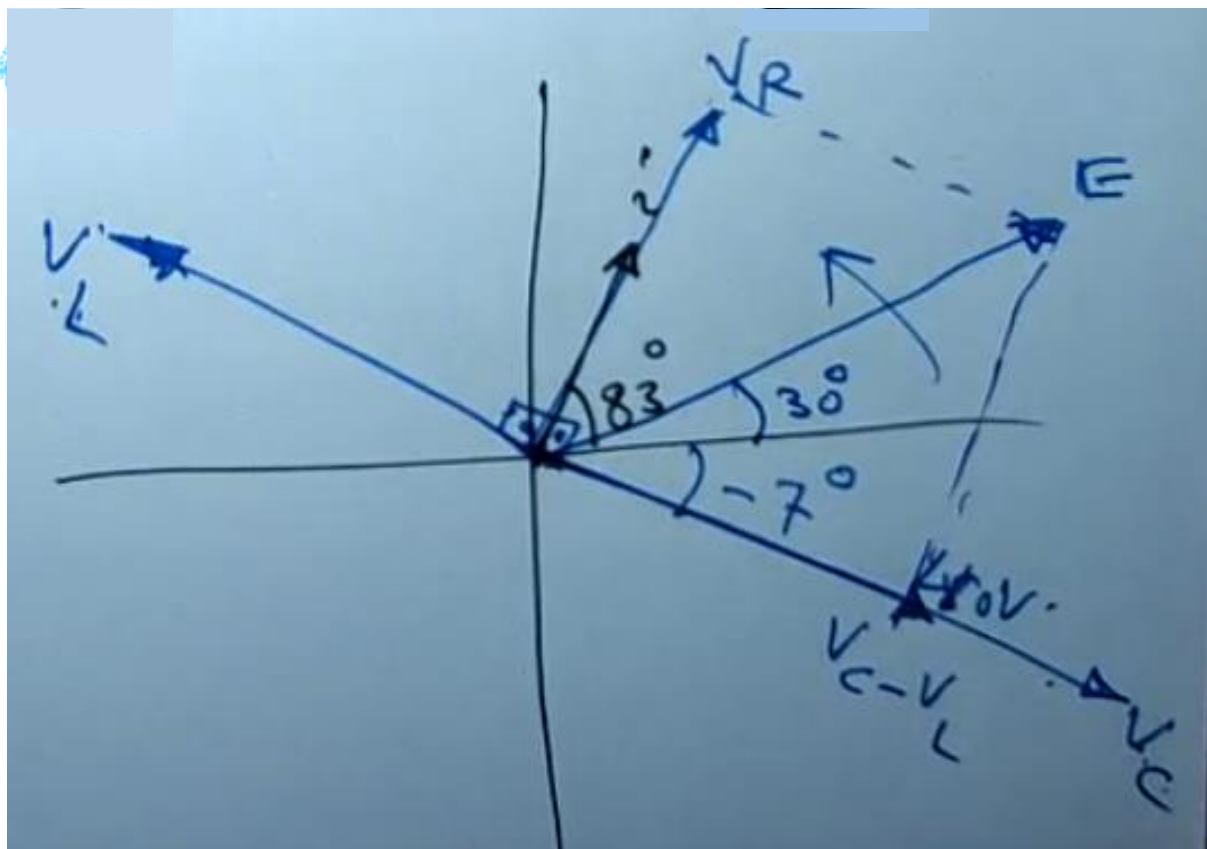

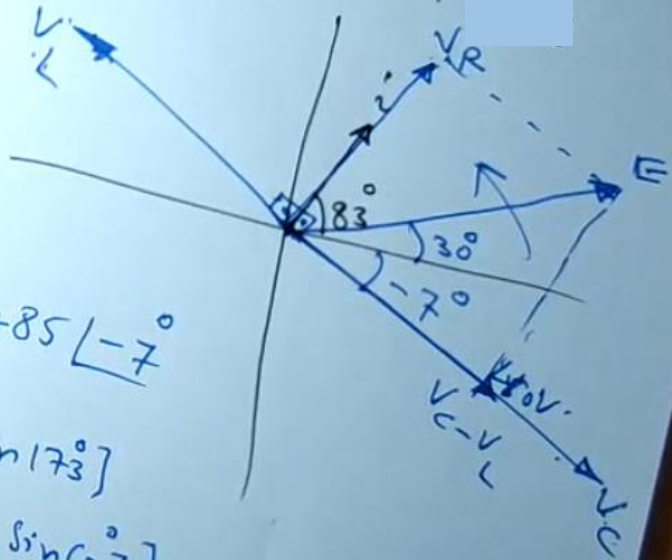

$$V_1 = V_L + V_C$$



$$V_1 = 45 \angle 173^\circ + 85 \angle -7^\circ$$

$$V_1 = 45 [\cos 173^\circ + j \sin 173^\circ] + 85 [\cos (-7^\circ) + j \sin (-7^\circ)] =$$

$$V_1 = E - V_R = 50V \angle 30^\circ - 30V \angle 83^\circ$$

$$V_1 = 50 [\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ] - 30 [\cos (83^\circ) + j \sin (83^\circ)]$$


Example 15.12 slide 38

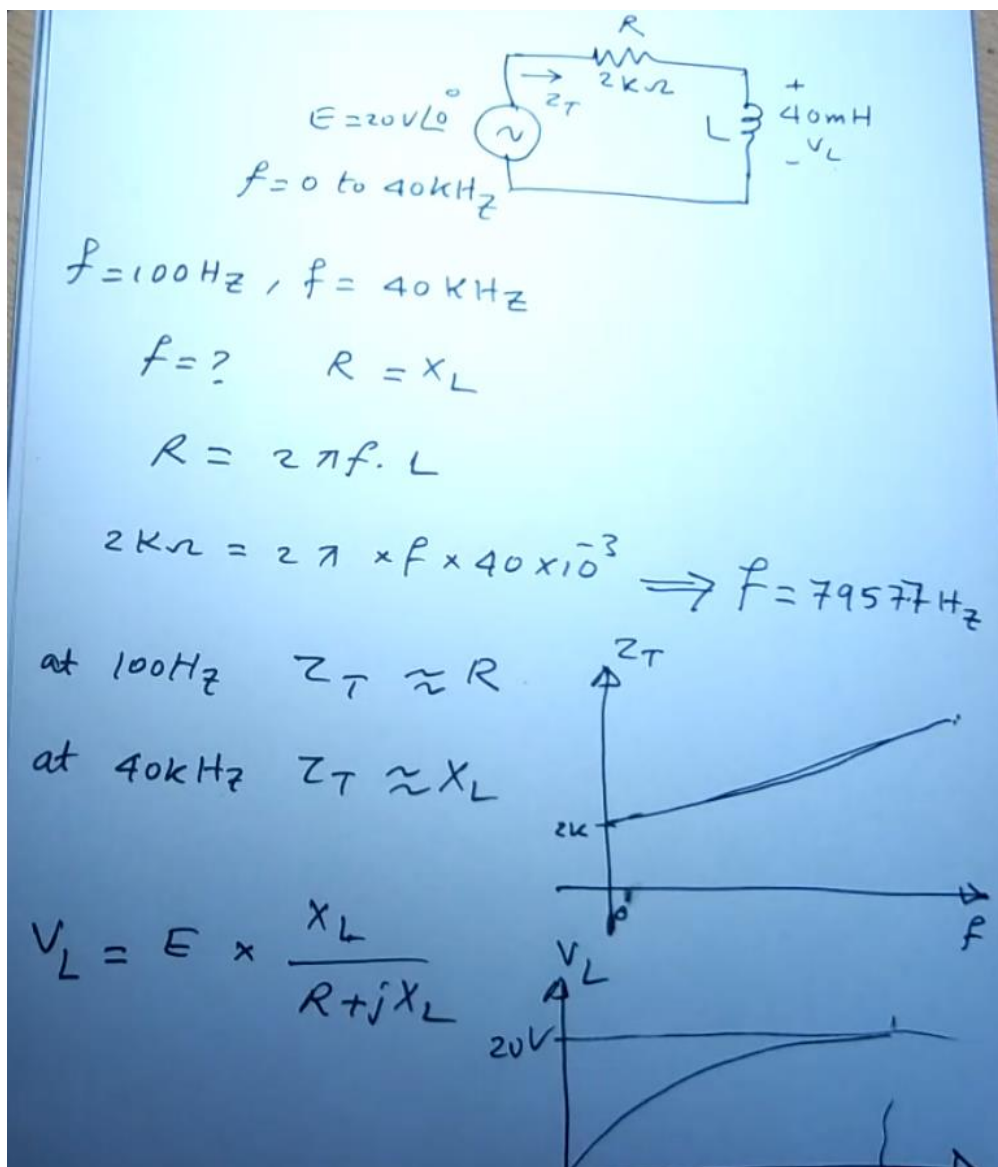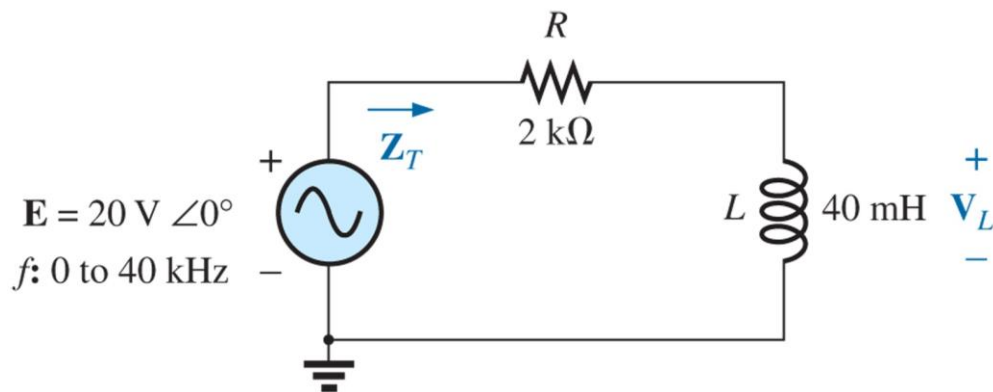

$$\underline{f = 1 \text{ kHz}}$$

$$V_L = E \cdot \frac{jX_L}{R + jX_L}$$
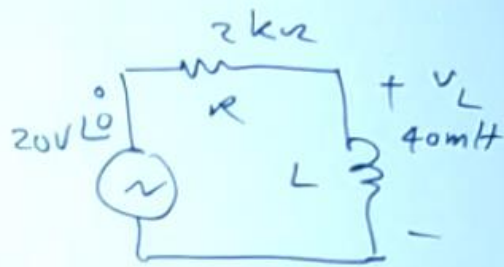
$$X_L = 2\pi \times 10^3 \times 40 \times 10^{-3} \\ \approx 0.25 \text{ k}\Omega \angle +90^\circ$$



$$V_L = \frac{(20 \text{ V} \angle 0^\circ) \times 0.25 \text{ k} \angle +90^\circ}{2 \text{ k} + j 0.25 \text{ k}}$$

$$V_L = 2.48 \text{ V} \angle 82.87^\circ$$


$$\underline{5 \text{ kHz}} \quad X_L = 2\pi f \cdot L = 2\pi \times 5 \times 10^3 \times 40 \times 10^{-3} \\ X_L \approx 1.26 \text{ k}\Omega$$

$$V_L = E \times \frac{jX_L}{R + jX_L} = \frac{20 \text{ V} \angle 0^\circ \times (1.26 \text{ k} \angle +90^\circ)}{2 \text{ k} + j 1.26 \text{ k}}$$

$$V_L = 10.68 \text{ V} \angle +57.79^\circ$$



Example 15.13 slide 45

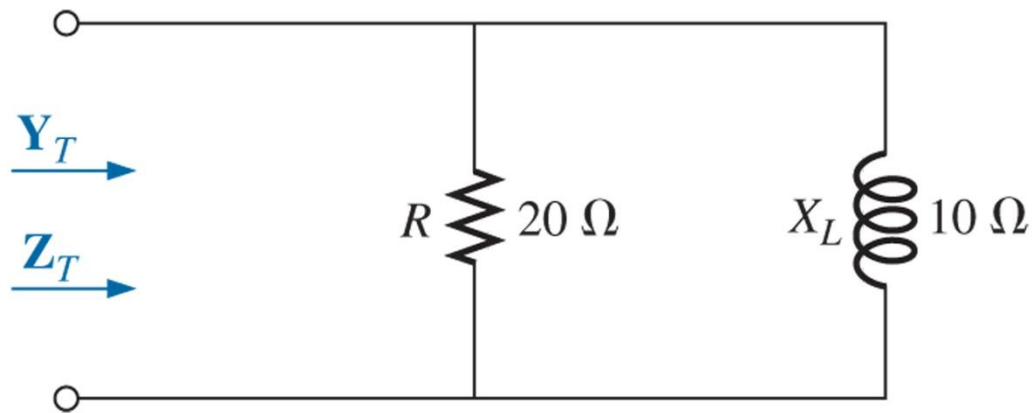

$$Z_T = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$Y_1 = \frac{1}{Z_1} ; Y_2 = \frac{1}{Z_2} ; Y_T = Y_1 + Y_2$$

$$Z_T = \frac{1}{Y_T}$$

$$Z_T = \frac{20\ \Omega \angle 0^\circ \times 10\ \Omega \angle +90^\circ}{20 + j10} = \frac{200 \angle 90^\circ}{\sqrt{20^2 + 10^2} \angle \tan^{-1} 10/20}$$

$$Z_T = \frac{200\ \Omega \angle 90^\circ}{22.36 \angle 26.5^\circ} = 8.93\ \Omega \angle 63.43^\circ$$

$$Z_T = 4.0 + j7.95\ \Omega$$

$$Z_T = R_T + jX_{LT}$$

The phasor diagram shows the total impedance  $Z_T$  in the complex plane. The horizontal axis is labeled  $R_e$  and the vertical axis is labeled  $jX_m$ . The vector  $Z_T$  is drawn from the origin to the point  $(4, 7.95)$ . The horizontal component is labeled  $4\ \Omega$  and the vertical component is labeled  $j7.95\ \Omega$ .



$$Y_1 = \frac{1}{Z_1} = \frac{1}{20\Omega} = 0.05 \text{ S} \angle 0^\circ$$

$$Y_2 = \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{10\Omega \angle +90^\circ} = 0.1 \text{ S} \angle -90^\circ$$

$$Y_T = Y_1 + Y_2$$

$$Y_T = 0.05 + j0.1 = \underbrace{0.05}_{\text{Re}} - \underbrace{j0.1}_{\text{Im}}$$

$$Y_T = 0.12 \text{ S} \angle -63.43^\circ$$

$$Z_T = \frac{1}{Y_T} = \frac{1}{0.12} \angle +63.43^\circ$$

