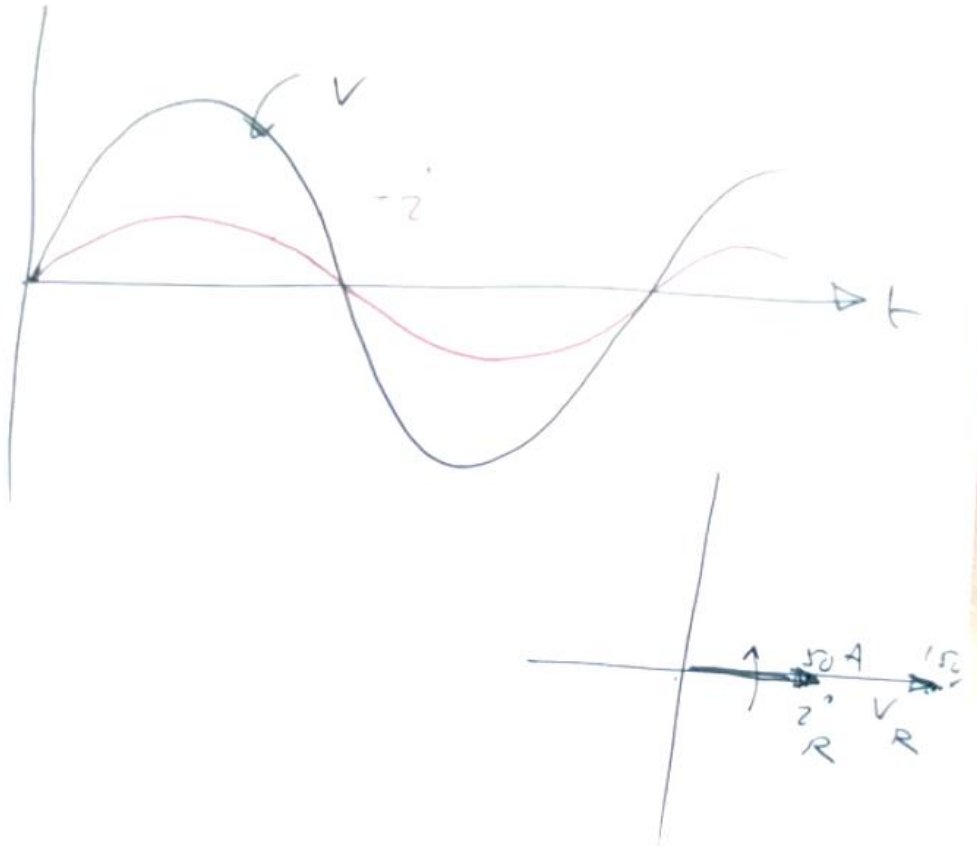


Attribution Nidhal Abdulaziz


In class tutorial 8 additional solutions

Question 3a




Question 3b

$$i = 10 \text{ A} \sin(377t + 20^\circ)$$

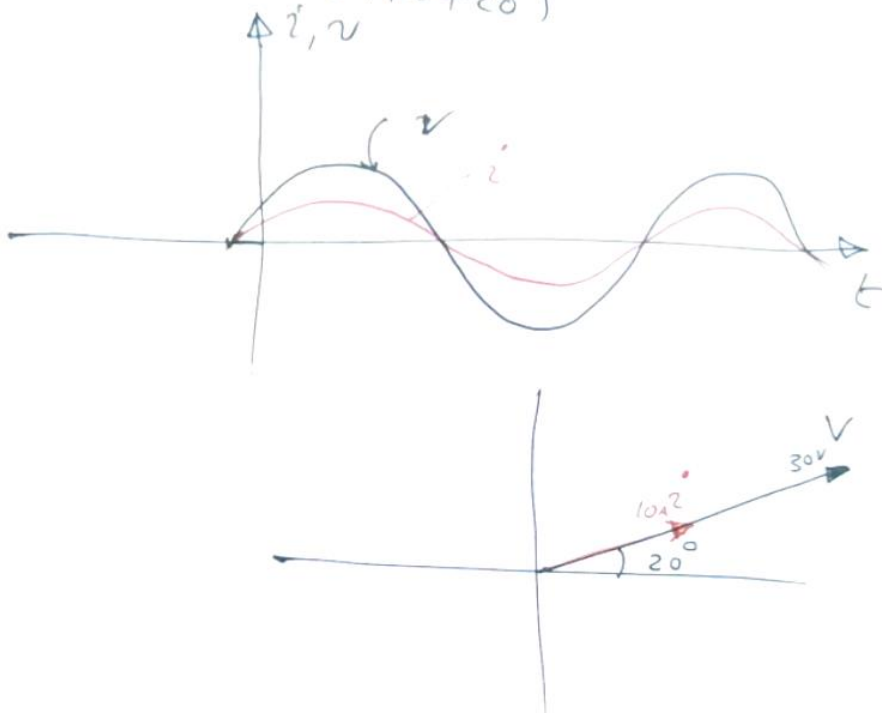

Question 3c

$$i = 2 \text{ A} \sin(\omega t + 100^\circ)$$

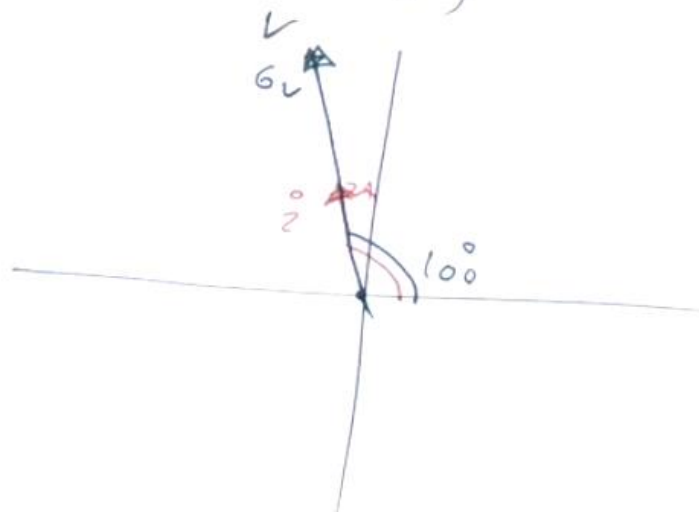

Question 3d

Q.3 (d)

$$v = -12 \sin(\omega t + 40^\circ)$$



$$v = 12(\sin(\omega t + 40^\circ + 180^\circ))$$


$$= 12 \sin(\omega t + 220^\circ)$$

$$i = v/R$$



$$i = \frac{12V}{3\Omega} \sin(\omega t + 220^\circ)$$

$$= 4A \sin(\omega t + 220^\circ)$$

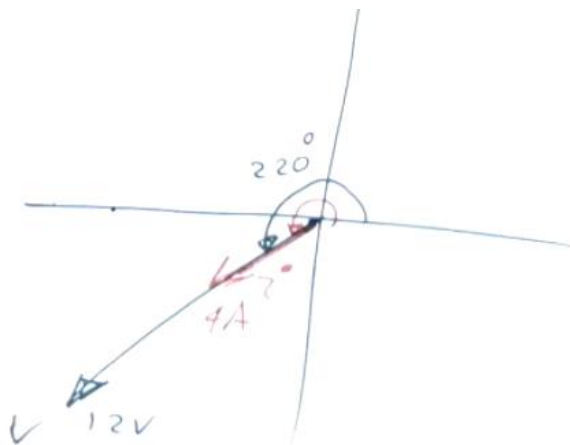

Question 5a


Q. 5

(a)  $i = 5 \sin \omega t$

$$V = i \times X_L$$

$$V = 20 \times 5 \sin(\omega t + 90^\circ)$$


$$V = 100 \text{ V } \sin(\omega t + 90^\circ)$$

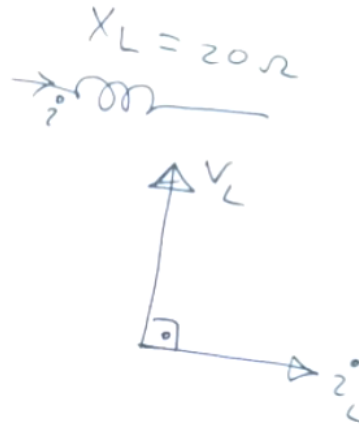

Question 5c

Q.5 (c)

$$i = 6 \sin(\omega t - 30^\circ)$$

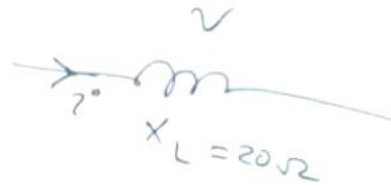


$$i = 6 \sin(\omega t - 30^\circ + 180^\circ) = 6 \sin(\omega t + 150^\circ)$$

$$v = i \times X_L$$

$$v = 20 \Omega \times 6 \text{ A} \sin(\omega t + 150^\circ + 90^\circ)$$

$$v = 120 \text{ V} \sin(\omega t + 240^\circ)$$

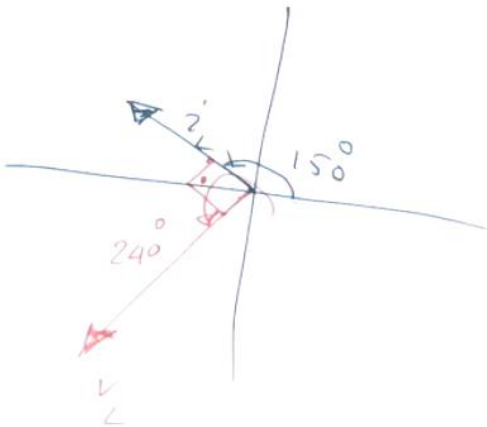



Question 6a

d. 6

$$V_c = 120 \sin \omega t$$

$$i_c = \frac{V_c}{X_c} = \frac{120V}{2.5\Omega} \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$i_c = 48A \sin(\omega t + 90^\circ)$$

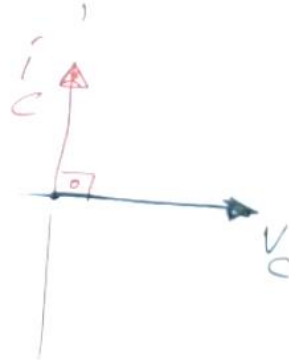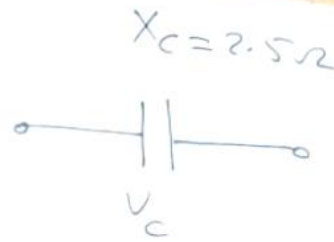

Question 6b

$$(b) V_c = 4 \times 10^{-3} \sin(\omega t + 40^\circ)$$

$$i_c = \frac{4 \times 10^{-3}V}{2.5\Omega} \sin(\omega t + 40^\circ + 90^\circ)$$

$$i_c = 1.6 \times 10^{-3} \sin(\omega t + 130^\circ)$$

