
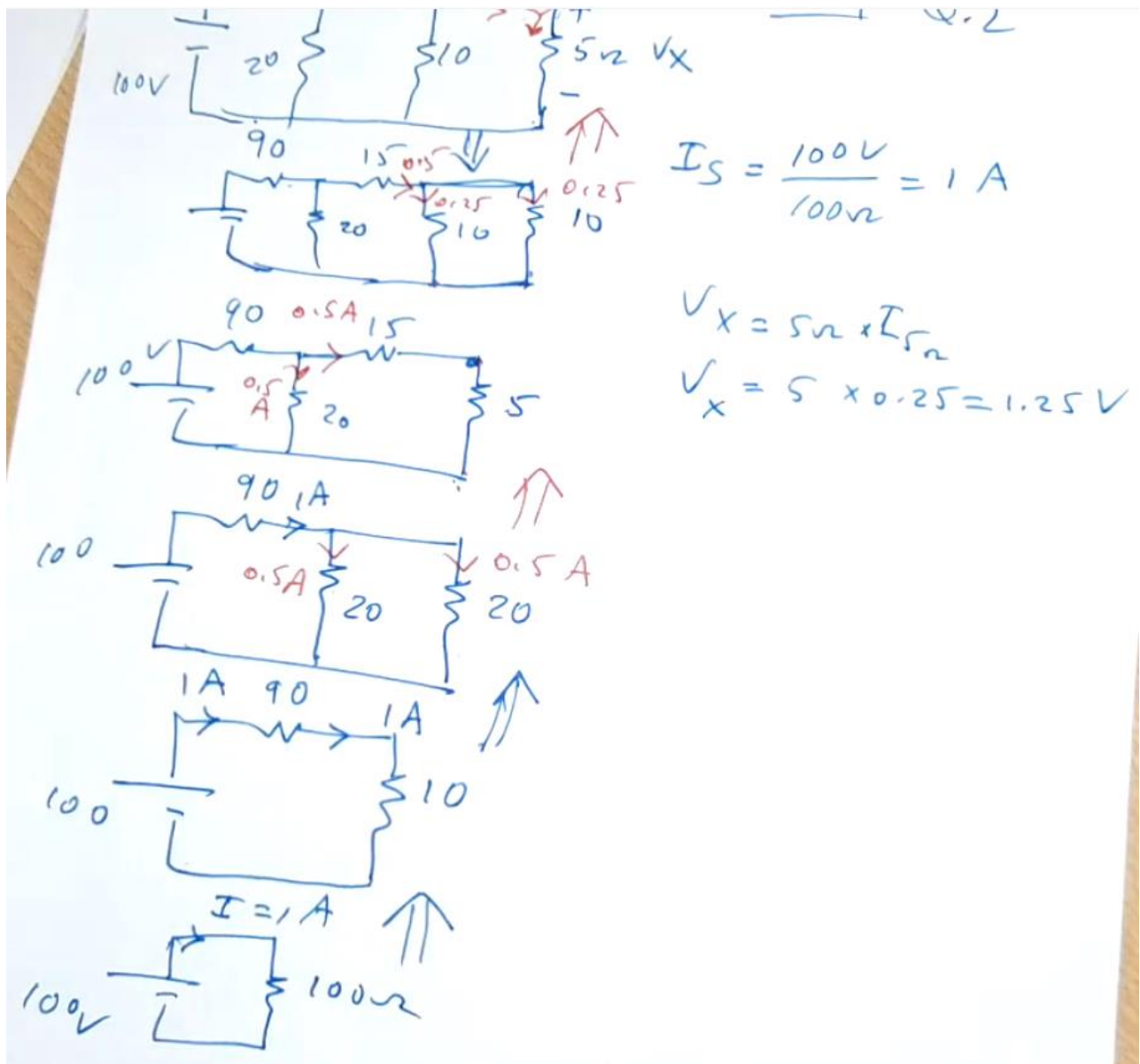


Attribution Nidhal Abdulaziz

Tutorial 4 Question 2

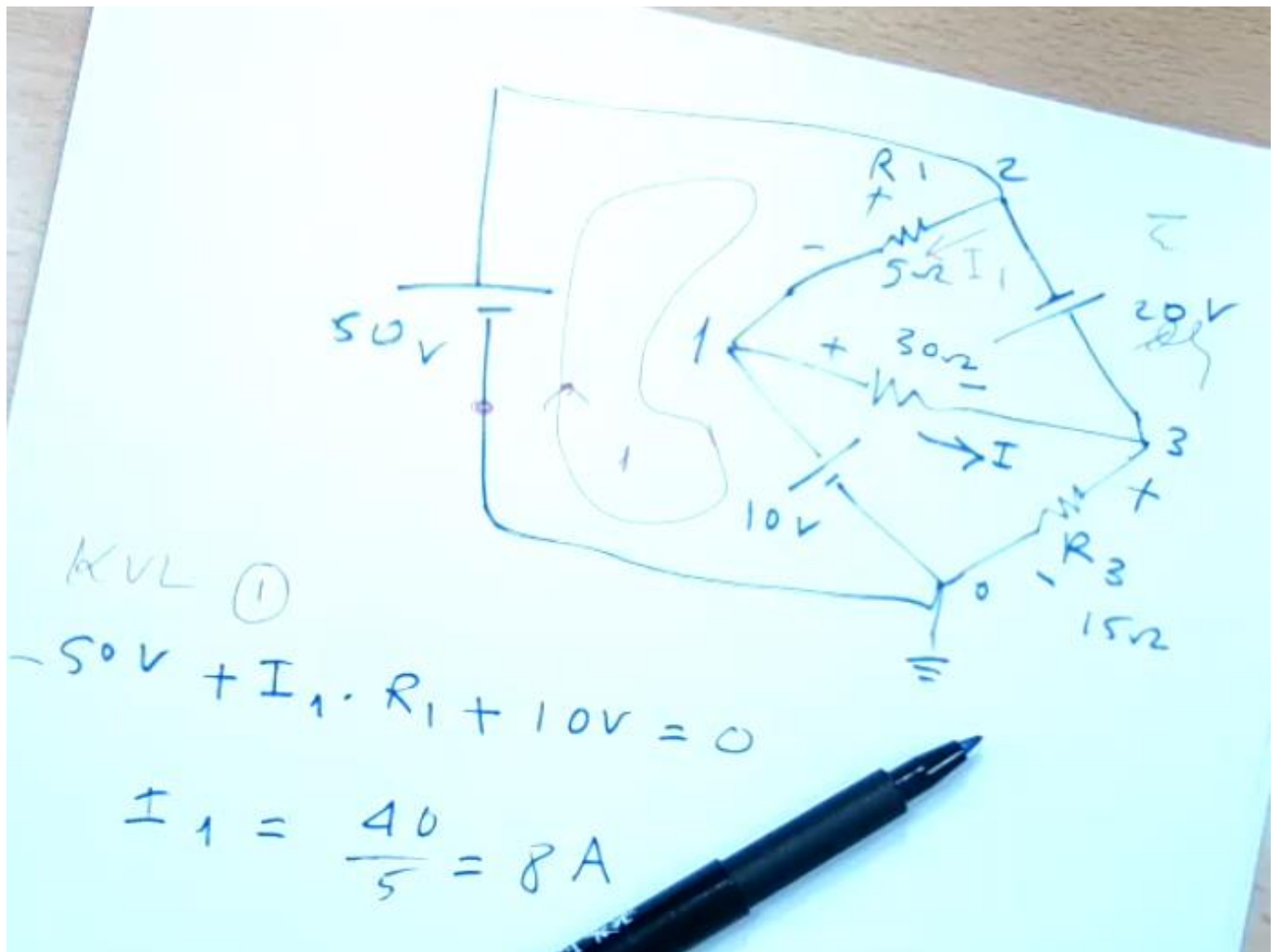


Question 5



Question 8

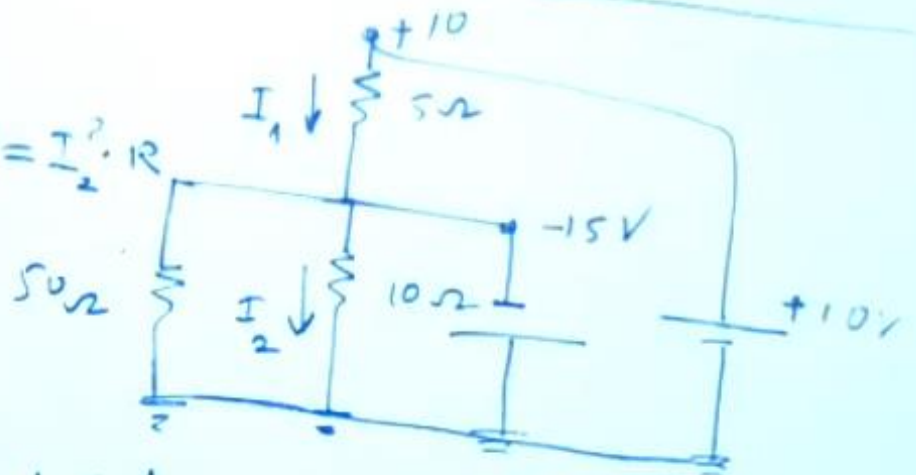Q.8


$$P = V \cdot I = \frac{V^2}{R} = I^2 \cdot R$$



$$I_2 = - \frac{15V}{10} = -1.5 A$$

$$P = (1.5)^2 \times 10 =$$

Question 15

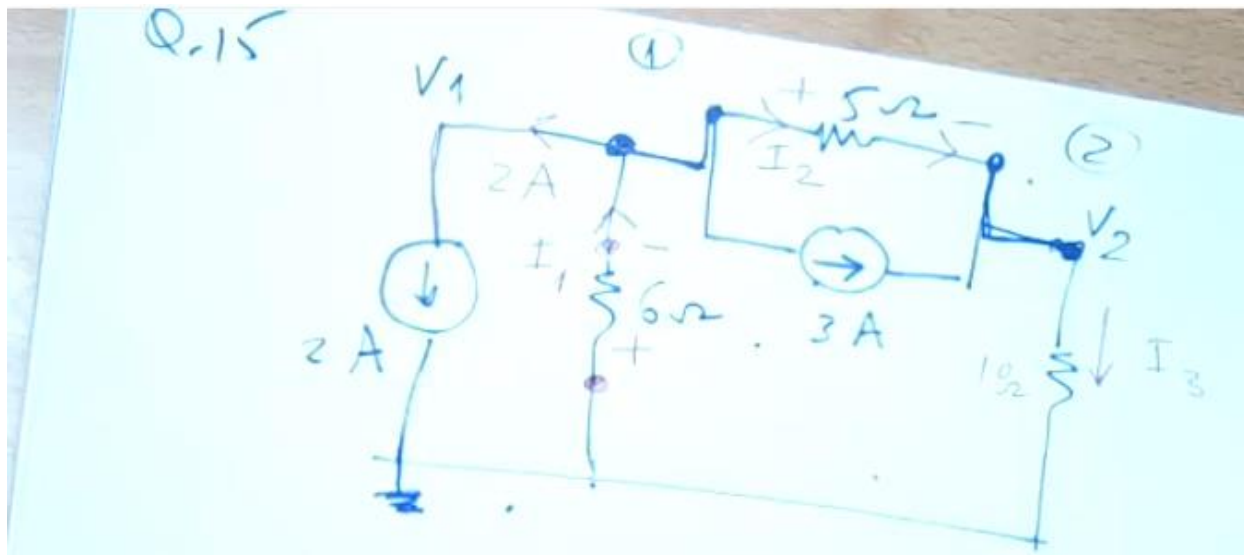

KCL (1)

$$I_1 = 2A + 3A + I_2$$

KCL (2)

$$3A + I_2 = I_3$$


$$I_1 = \frac{0 - V_1}{6}$$

$$I_2 = \frac{V_1 - V_2}{5}$$

$$I_3 = \frac{V_2 - 0}{10}$$

OR

Tut 4 Q.15

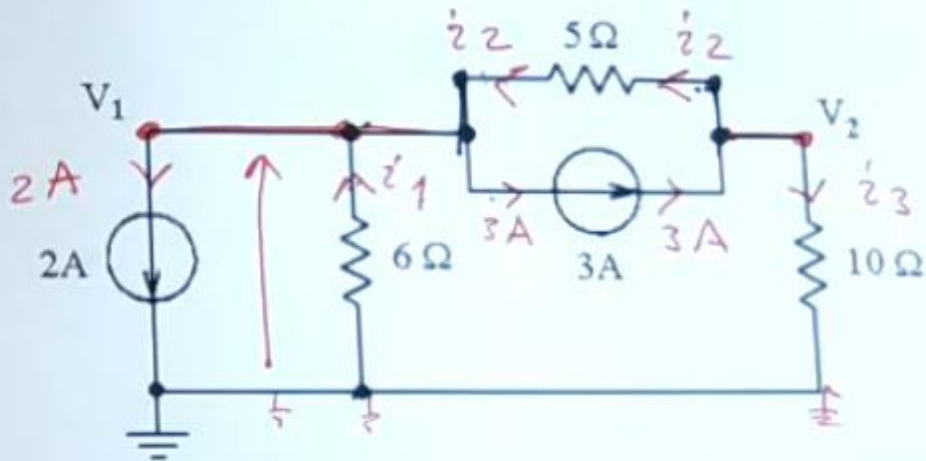

KCL node ①

$$i_1 = \frac{0 - V_1}{6\Omega}$$

$$i_1 + i_2 = 2A + 3A \quad \text{--- ①}$$


$$i_2 = \frac{V_2 - V_1}{5\Omega}$$

$$i_3 = \frac{V_2 - 0}{10}$$

KCL node ②

$$3A = i_2 + i_3 \quad \text{--- ②}$$

Question 16

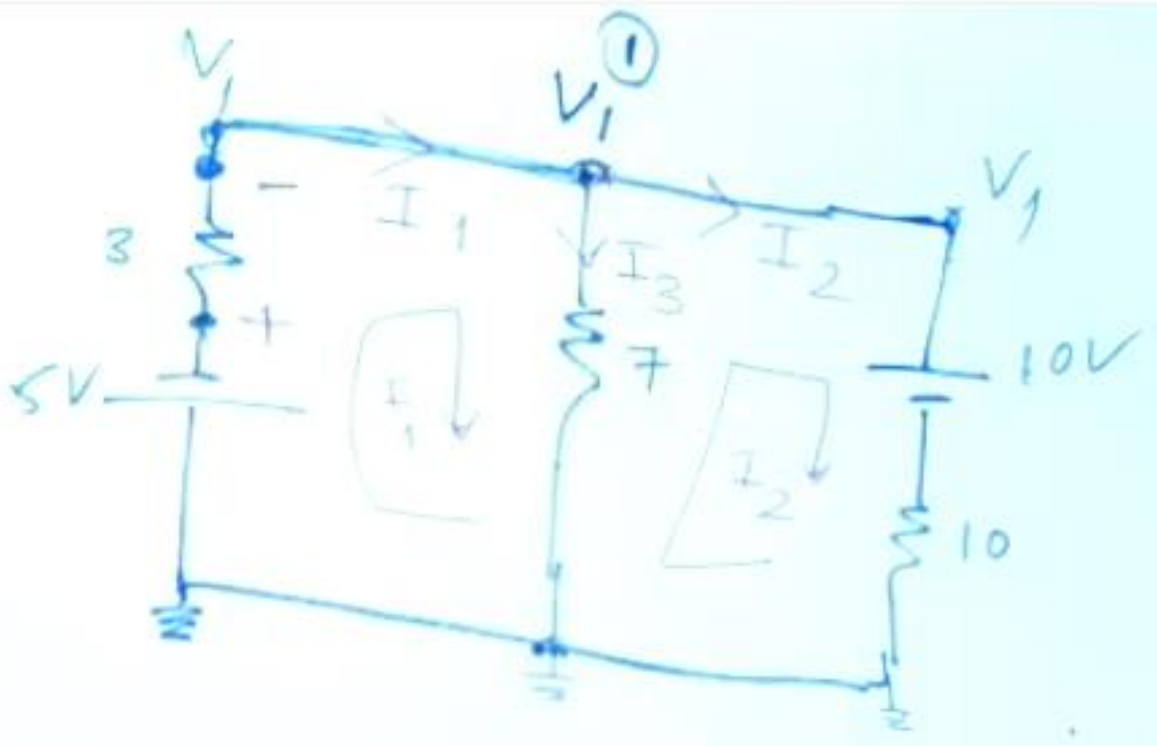

KCL ①

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad \text{--- ①}$$

$$I_1 = \frac{V_{3\Omega}}{3\Omega} = -\frac{5V - V_1}{3\Omega} \quad \text{--- ②}$$

$$I_3 = \frac{V_1 - 0}{7\Omega} \quad \text{--- ③}$$

$$I_2 = \frac{V_{10\Omega}}{10\Omega} = \frac{V_1 - 10}{10} \quad \text{--- ④}$$

KVL loop ②

$$-7 \cdot I_3 + 10V + V_{R_{10}} = 0$$


$$\underline{V_{R_{10}}} = 7I_3 - 10 = 7 \times \frac{V_1}{7} - 10 = \boxed{V_1 - 10}$$

$$V_1 = () V$$



OR

Q16 Tut 4

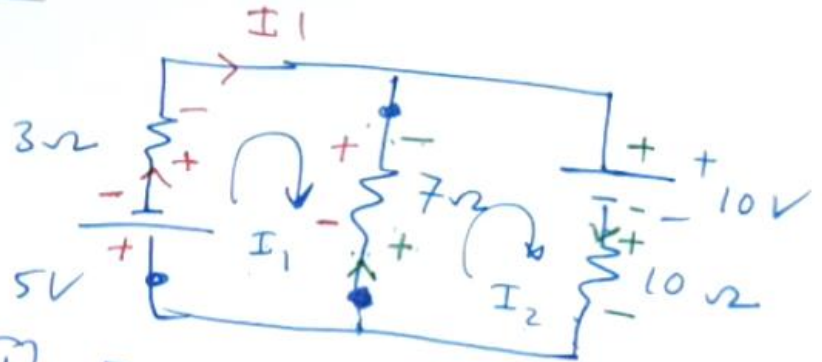

KVL loop ① I_1

$$+5V + 3\Omega \times I_1 + 7\Omega \times I_1 - 7\Omega \times I_2 = 0$$

$$5V + 10I_1 - 7I_2 = 0 \quad \text{--- ①}$$

KVL loop ② due I_2

$$+7I_2 - 7I_1 + 10V + 10I_2 = 0$$

$$10V - 7I_1 + 17I_2 = 0 \quad \text{--- ②}$$

$$V_{7\Omega} = (I_1 - I_2) \times 7\Omega$$


OR

Q. 4.

KCL node ①

$$I_2 = I_1 + I_3$$
$$I_1 = \frac{V_1 - (-5V)}{3\Omega} = \frac{V_1 + 5V}{3\Omega}$$
$$I_2 = \frac{0 - (-10V)}{10\Omega}$$
$$I_3 = \frac{V_1}{7\Omega}$$

OR

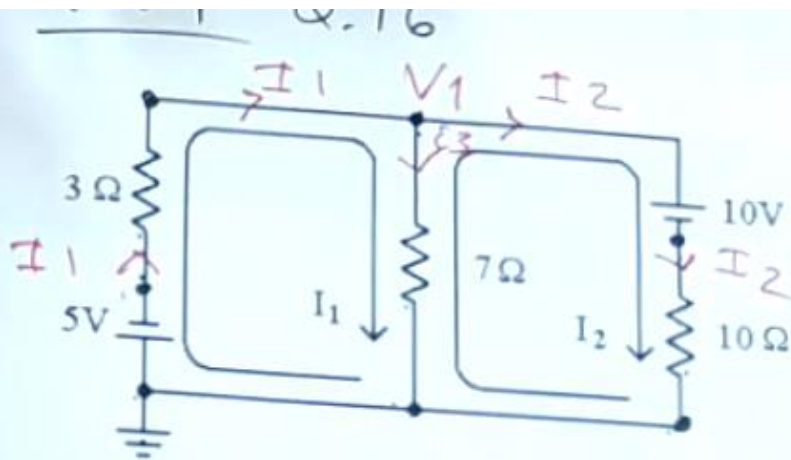

KCL node ①

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad \text{--- ①}$$

$$I_1 = \frac{-5 - V_1}{3\Omega}$$

$$I_2 = \frac{-10V - 0}{10\Omega}$$

$$I_3 = \frac{V_1 - 0}{7\Omega}$$

$$I_3 = I_1 - I_2$$